 


Negative edge detector

Verilog code:

```
module neg_edge_detector_gate(  
    input clk,  
    input reset,  
    input a,  
    output exp_out  
);  
  
    reg q1;  
    wire not_a;  
  
    assign not_a = ~a;  
    assign exp_out = not_a & q1;  
  
    always @(posedge clk or posedge reset) begin  
        if (reset)  
            q1 <= 0;  
        else  
            q1 <= a;  
        end  
  
endmodule
```



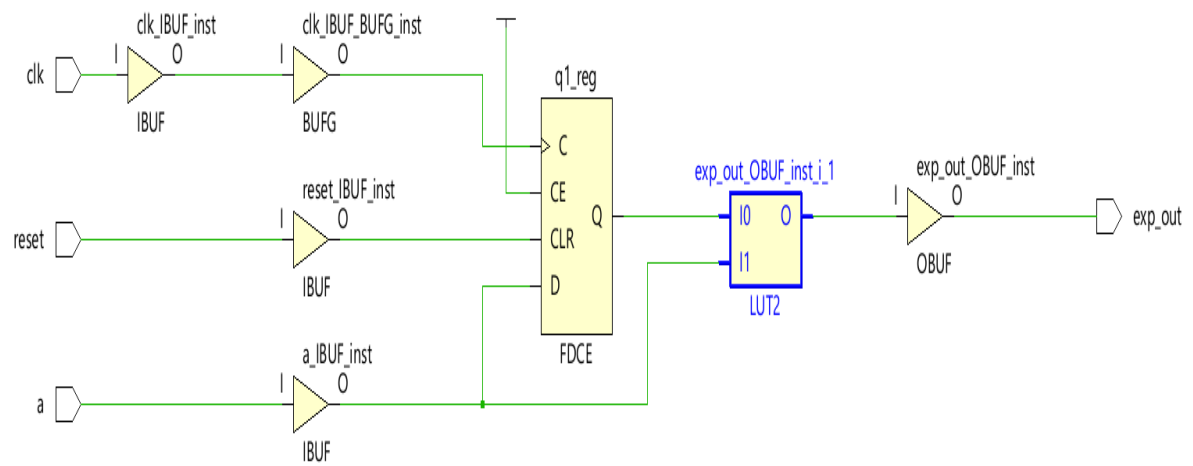


Figure 1 synthesis schematic

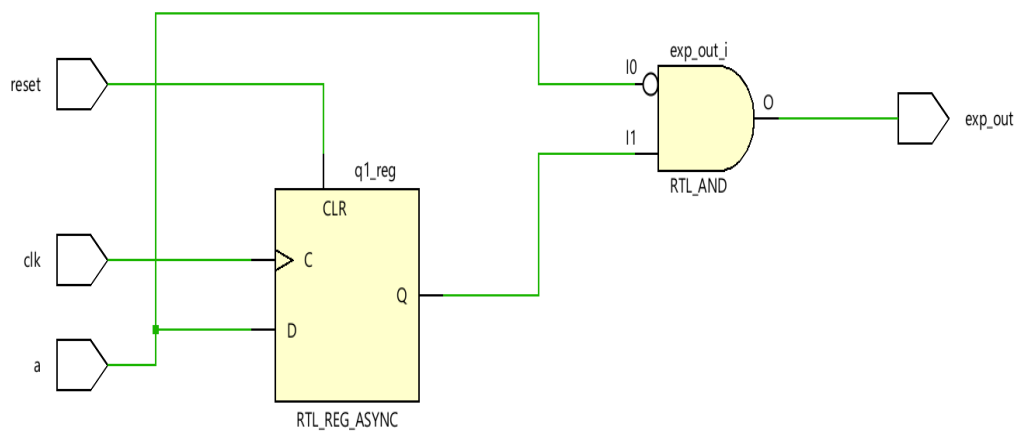


Figure 2 rtl schemaic

Cell Properties

exp_out_OBUF_inst_i_1

I1	I0	O=I0 & !I1	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	1	0	

Figure 3 lut