 


## FULL ADDER



A	B	Cin	Sum (S)	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

## Verilog Code:

```
module FA(input A, B, CIN, output SUM, COUT);
```

```
    wire w1, w2, w3;
```

```
    xor (w1, A, B);
```

```
    xor (SUM, w1, CIN);
```

```
    and (w2, w1, CIN);
```

```
    and (w3, A, B);
```

```
    or (COUT, w2, w3);
```

```
endmodule
```

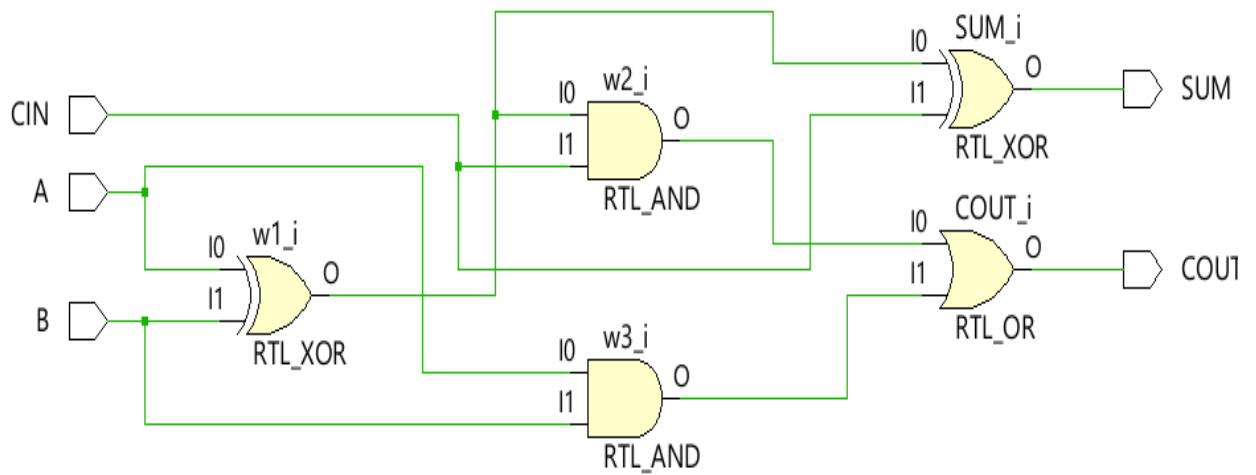


Figure 1 RTL SCHEMATIC

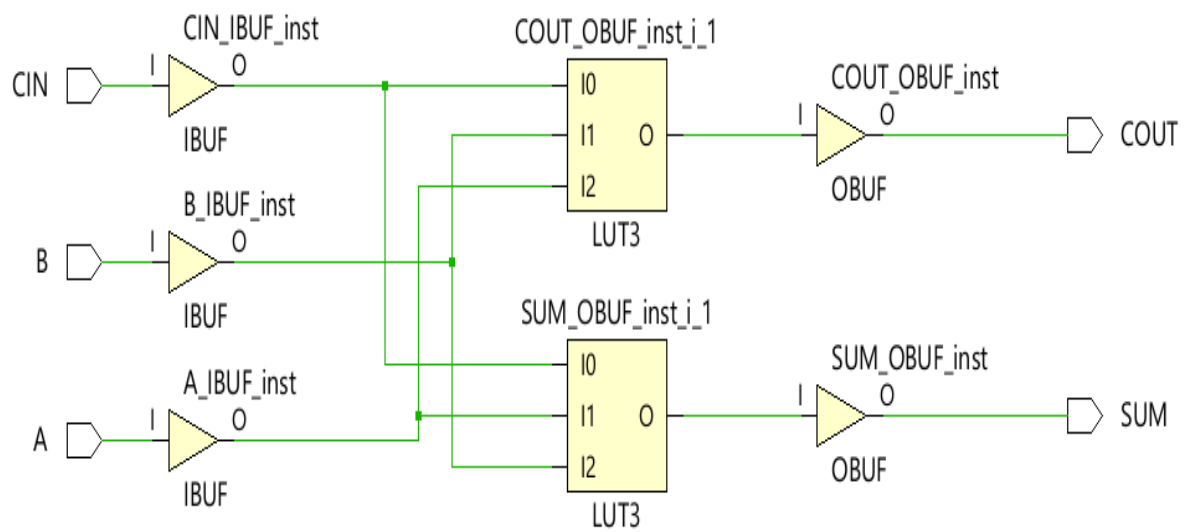


Figure 2 Synthesized Schematic

SUM\_OBUF\_inst\_i\_1

I2	I1	I0	O=I0 & !I1 & !I2 + !I0 & I1 & !I2 + !I0 & !I1 & I2 + I0 & I1 & I2
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

COUT\_OBUF\_inst\_i\_1

I2	I1	I0	O=I0 & I1 + I0 & I2 + I1 & I2
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

WAVEFORMS

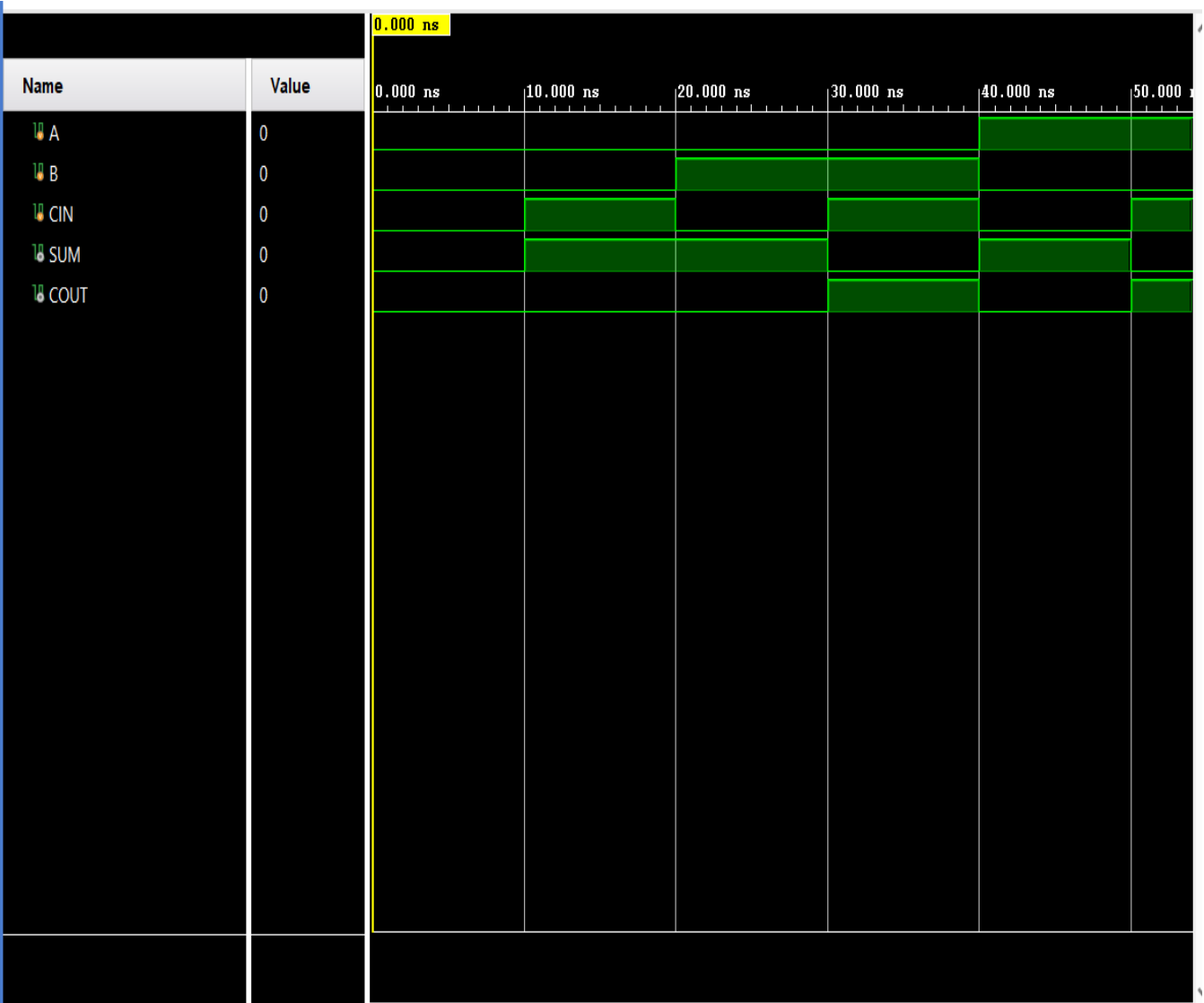


Figure 3 Waveforms